



Cardio machine

Profesor coordonator: Frunzete Madalin Corneliu

Studenti: Dobrescu Mara-Ioana, Marin Alexandru-Stefan, Oztok Vlad-Umit

Echipa: 3N

Grupa: 1423





Cuprins

1.	Descrierea temei	2
2.	Descrierea starilor	. 4
3.	Descriere input	3
4.	Diagrama de stare	3
5.	Tabelul tranzitiilor	4
	Diagrame Karnaugh	
	Schema cardiomachine cu bistabil de tip D in Orcad	
	Interpretarea undelor	

1. Descrierea temei

Proiectul consta in realizarea unui automat ce furnizeaza mai multe tipuri de antrenamente cardio, in functie de alegerea utilizatorului, avand si o functie de alerta in cazul unui puls ridicat ce poate deveni periculos. Aparatul are o limitare de apasare a butoanelor.

2. Descrierea starilor

- > off aparatul este oprit
- > walk aparatul este pornit si are o functie de mers
- > slow functia de cardio incet
- > fast functia de cardio rapid






3. Descriere input

- buton on/off
- > buton pentru tipul de antrenament SLOW
- > buton pentru tipul de antrenament FAST
- > senzor de monitorizare a ritmului cardiac

4. Diagrama de stare

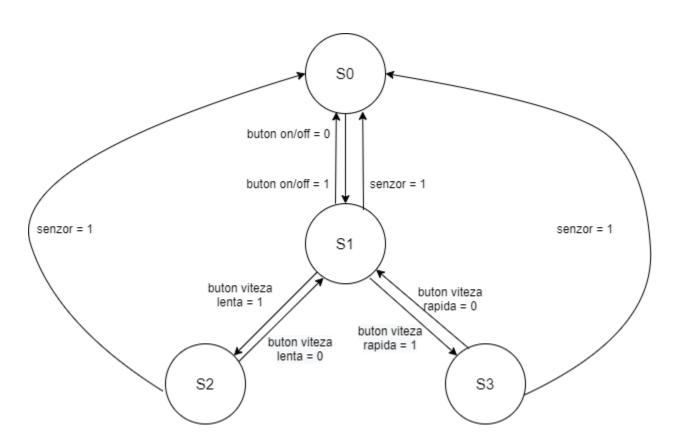





5. Tabelul tranzitiilor

• Codificarea butoanelor

	x1	x2
b on/off	0	0
slow	0	1
fast	1	1
senzor	1	0

• Codificarea starilor

st curenta	x1	x2	starea urmatoare
	0	0	s1
	0	1	s0
	1	0	s0
s0 00 oprita	1	1	s0

st curenta	x1	x2	starea urmatoare
	0	0	s0
	0	1	s2
	1	0	s0
s1 01 walk	1	1	s3

st curenta	x1	x2	starea urmatoare
	0	0	s2
	0	1	s1
	1	0	s0
s2 11 slow	1	1	s2

st curenta	x1	x2	starea urmatoare
	0	0	s3
	0	1	s3
	1	0	s0
s3 10 fast	1	1	s1





6. Diagrame Karnaugh

	00	01	11	10	
00	01	00	00	00	
01	00	11	10	00	
11	11	01	11	00	
10	10	10	01	00	

d1	x1x2			
q1q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	1	0	1	0
10	1	1	0	0

$$D1 = q1'*q0*x2 + \ q1*q0'*x1' + q1*x1'*x2' + q0*x1*x2$$


d2	x1x2			
q1q0	00	01	11	10
q1q0 00 01	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	1	1	1	0
10	0	0	1	0

$$D0 = q1'*q0'*x1'*x2' + q0*x1'*x2 + q1*x1*x2 + q1*q0*x1'$$





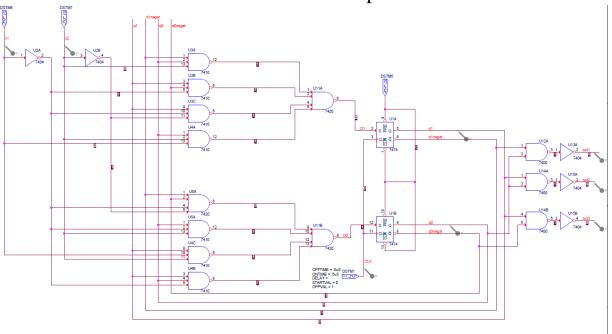7. Schema cardiomachine cu bistabil de tip D in Orcad



8. Interpretarea undelor

